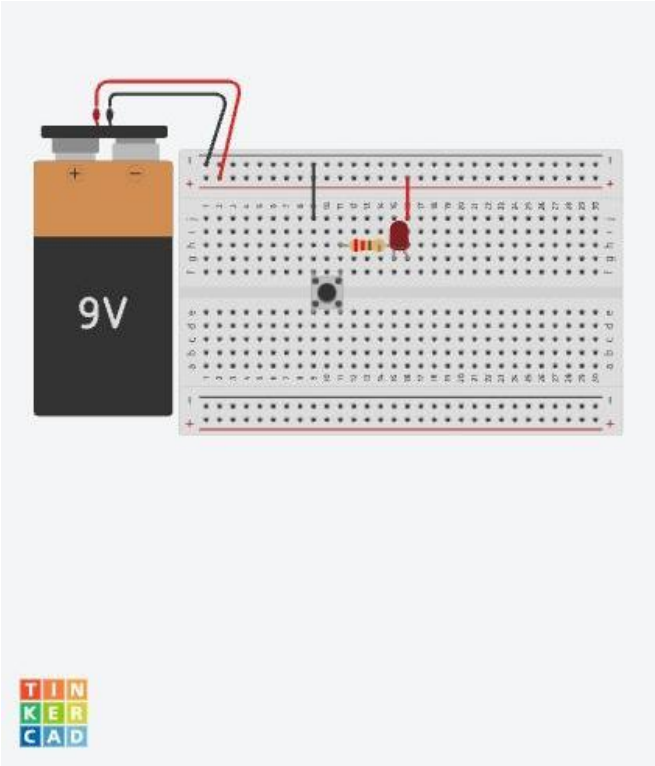
Circuit 1 : LED commandée par bouton poussoir



Composants utilisés

1 LED : Émet de la lumière lorsque le courant la traverse.

1 Breadboard : Permet de réaliser le montage et de relier les différents composants.

4 Fils : Assurent les connexions électriques entre l'alimentation, le bouton, la résistance, la LED et la breadboard.

1 Pile : Fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du circuit.

1 Bouton poussoir : Lorsqu'on appuie dessus, il permet au courant de circuler et la LED s'allume.

1 Résistance : Limite le courant qui traverse la LED afin de la protéger.

Lien vers le circuit :

https://www.tinkercad.com/things/3csGeVaNyLC/editel?sharecode=zXInV6lios9e9YL4St1Y3VCszTEbJhh2Zkwb4qejcS8